

Lista 04 – Circuitos CMOS

4 de fevereiro de 2021

Entrega em 07fev. A lista pode ser respondida a lápis, desde que escrita com grafite mais macio do que B, e em letra legível. Você pode editar a resposta e a enviar por e-mail para rhexsel@gmail.com, com assunto `ci1210 - lista 04`, ou pode fotografar sua resposta e enviá-la.

A lista deve ser respondida individualmente.

Assista aos vídeos `chaves.mp4`, `cmos_01.mp4` e leia as Seções 5.1 e 5.2.

Responda aos Exercícios 5.1 (b) e 5.1 (f). Lembre que os transistores tipo P puxam para cima, e que os transistores tipo N puxam para baixo, e ademais que estas redes são complementares.