 



Representação em Ponto Fixo – Complemento de 2



Representação em Ponto Fixo (cont)

Representação em complemento de dois
círculo da representação + overflow
 
$$\begin{aligned}x + \bar{x} &= -1 \\x + \bar{x} + 1 &= 0 \\ \bar{x} + 1 &= -x\end{aligned}$$



Representação em Ponto Fixo (cont.)

$$\begin{aligned}(x_{31} \cdot -2^{31}) + [x_{30} \cdot 2^{30} + \dots + x_0 \cdot 2^0] \\(0 \cdot -2^{31}) + [\dots] &\rightarrow 0001 \\(1 \cdot -2^{31}) + [\dots] &\rightarrow 1111\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(0 \cdot -2^2) + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 &= (x_2 \cdot -2^2) + x_1 \cdot 2^1 + x_0 \cdot 2^0 \\0 + 2 + 1 = 3 &= (0 \cdot -2^2) + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(1 \cdot -2^2) + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 &= (x_2 \cdot -2^2) + x_1 \cdot 2^1 + x_0 \cdot 2^0 \\-4 + 2 + 1 = -1 &= (x_2 \cdot -2^2) + x_1 \cdot 2^1 + x_0 \cdot 2^0\end{aligned}$$

Representação em Ponto Fixo (cont.)


$$\begin{aligned}
 &(x_{31} \cdot -2^{31}) + [x_{30} \cdot 2^{30} + \dots + x_0 \cdot 2^0] \\
 &(0 \cdot -2^{31}) + [\dots] \rightarrow 0\ 001 \\
 &(1 \cdot -2^{31}) + [\dots] \rightarrow 1\ 111
 \end{aligned}$$

	-128	64	32	16	8	4	2	1
+1 = 0 + 1	0	0	0	0	0	0	0	1
-1 = -128 + 127	1	1	1	1	1	1	1	1
-125 = -128 + 3	1	0	0	0	0	0	1	1
-3 = -128 + 125	1	1	1	1	1	1	0	1

Unidade de Lógica e Aritmética


Operações lógicas: E, OU, OU-EXCL, INV

Operações aritméticas: +, -, *, ÷, =, <

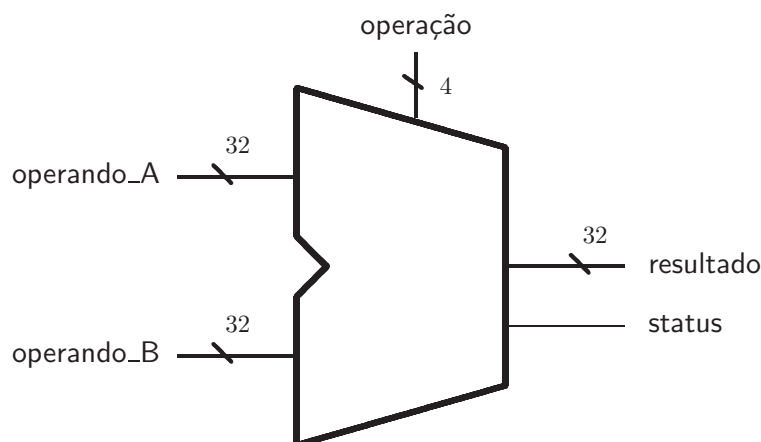

ULA + registradores


add r3,r1,r2 # r3 ← r1+r2

 

busca instrução;
decodifica, acessa regs;
executa;
grava resultado;

Operações lógicas: E, OU


Circuito para um bit

 

ULA de 32 bits

Para contruir uma ULA de 32 bits
contrói-se uma de 1 bit e usa-se 32 delas

(ou quatro...)

 


Somador Completo de Um Bit

SOMA				
a	b	ci	co	s
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1


$$s = a \oplus b \oplus ci$$

$$co = (\bar{a} \wedge b \wedge ci) \vee (a \wedge \bar{b} \wedge ci) \vee (a \wedge b)$$

Somador Completo II

 


ULA de 4 bits

 

Subtração e Negação


subtração

$$a - b \Leftrightarrow a + (-b) \Leftrightarrow a + (\bar{b} + 1) \Leftrightarrow a + \bar{b} + 1$$

 

Subtração II

 
$$\begin{aligned}
 a - b &\Leftrightarrow \\
 a + (-b) &\Leftrightarrow \\
 a + (\bar{b} + 1) &\Leftrightarrow \\
 a + \bar{b} + 1
 \end{aligned}$$



set-on-less-than


$\text{slt rd, rs, rt} \equiv$
 $\text{rd} \leftarrow (\text{rs} < \text{rt})$
 rd recebe 1 se $(\text{rs} < \text{rt})$
 
$$\begin{aligned}
 &(\text{rs} - \text{rt}) < 0 \\
 \Rightarrow &(\text{rs} - \text{rt}) + \text{rt} < (0 + \text{rt}) \\
 \Rightarrow &(\text{rs} + 0) < (0 + \text{rt}) \\
 \Leftrightarrow &\text{rs} < \text{rt}
 \end{aligned}$$



set-on-less-than II
 
$$r \leftarrow (a < b) \equiv r \leftarrow ((a - b) < 0)$$



Igualdade

$$a = b \Rightarrow a - b = 0$$


$$\text{zero} = \overline{r0} \wedge \overline{r1} \wedge \overline{r2} \wedge \overline{r3}$$

Melhora no somador

Esta ULA de 4 bits é MUITO lenta

o ci_n somente é conhecido após todos os ci_m , $m < n$ serem computados, um após o outro

 Qual o número de portas lógicas entre 'ci' e 'co'?



Primeira solução

antecipar cálculo do ci em função dos bits menos significativos

$$ci_1 = (b_0 \wedge ci_0) \vee (a_0 \wedge ci_0) \vee (a_0 \wedge b_0)$$

$$ci_2 = (b_1 \wedge ci_1) \vee (a_1 \wedge ci_1) \vee (a_1 \wedge b_1)$$

$$\begin{aligned} &= (b_1 \wedge a_0 \wedge b_0) \vee (b_1 \wedge a_0 \wedge ci_0) \vee (b_1 \wedge b_0 \wedge ci_0) \vee \\ &\quad (a_1 \wedge a_0 \wedge b_0) \vee (a_1 \wedge a_0 \wedge ci_0) \vee (a_1 \wedge b_0 \wedge ci_0) \vee \\ &\quad (a_1 \wedge b_1) \end{aligned}$$

$$ci_3 = \dots$$

muito complicado

Segunda solução

Antecipar cálculo do ci em função dos bits menos significativos

a	b	ci	co	s
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1

$$g_i = a_i \wedge b_i \quad \text{gera vai-um}$$

$$p_i = a_i \vee b_i \quad \text{propaga vem-um}$$

Segunda solução II

Antecipar cálculo do ci em função dos bits menos significativos

$$g_i = a_i \wedge b_i \quad \text{gera vai-um}$$

$$p_i = a_i \vee b_i \quad \text{propaga vai-um}$$

$$ci_1 = g_0 \vee (p_0 \wedge ci_0)$$

$$ci_2 = g_1 \vee (p_1 \wedge g_0) \vee (p_1 \wedge p_0 \wedge ci_0)$$

$$ci_3 = g_2 \vee (p_2 \wedge g_1) \vee (p_2 \wedge p_1 \wedge g_0) \vee (p_2 \wedge p_1 \wedge p_0 \wedge ci_0)$$

$$ci_4 = g_3 \vee (p_3 \wedge g_2) \vee (p_3 \wedge p_2 \wedge g_1) \vee (p_3 \wedge p_2 \wedge p_1 \wedge g_0) \\ \vee (p_3 \wedge p_2 \wedge p_1 \wedge p_0 \wedge ci_0)$$

Adiantamento de vai-um

Este circuito se chama “carry lookahead”

calcula os quatro ci 's em paralelo

agrupa-se quatro grupos de quatro para somador de 16 bits

agrupa-se quatro grupos de dezesseis para somador de 64 bits