


Revisão – segmentação

- Todos os processadores modernos usam segmentação
- segmentação não reduz a **latência** de uma instrução mas ajuda na **vazão/produção** do programa inteiro → várias tarefas em execução simultânea usando recursos distintos
- ganho potencial: \approx número de estágios CPI: 3-5 → 1
- **vazão** do pipeline limitada pelo estágio **mais lento**
estágios desbalanceados reduzem ganho
tempo para **encher** e para **drenar** segmentos reduz ganho
- controle deve detectar e resolver **riscos**
bloqueios afetam vazão negativamente
- esta aula: controle dos segmentos (e de riscos)

UFPR BCC CI212 2016-2— controle dos sgmtos

1

Controle em Processador Segmentado

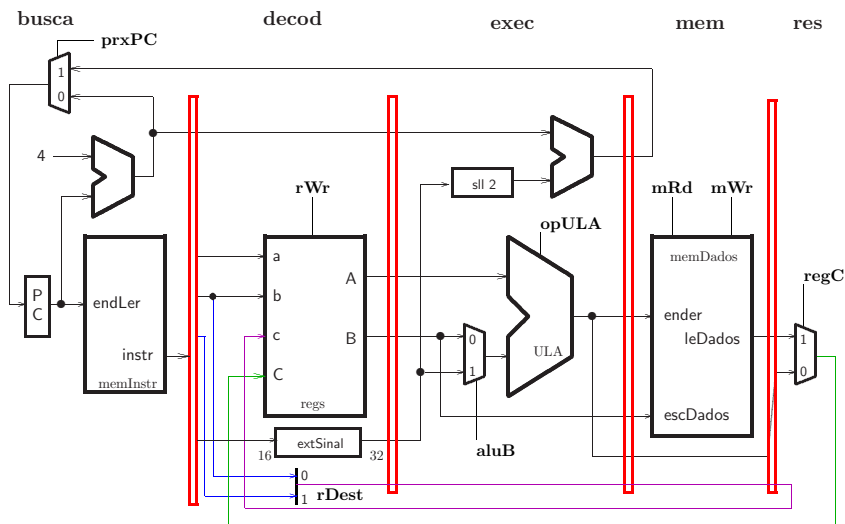

UFPR BCC CI212 2016-2— controle dos sgmtos

2

Sinais de controle do processador segmentado

	exec			mem			res	
	rDest	opULA	aluB	prxPC	mRd	mWr	rWr	regC
ALU	1	fun	0	0	0	0	1	0
IMM	0	oper	1	0	0	0	1	0
lw	0	+	1	0	1	0	1	1
sw	x	+	1	0	0	1	0	x
beq	x	—	0	1	0	0	0	x


registradores dos segmentos são atualizados a cada ciclo
busca e **decod**: sempre busca instrução e incrementa PC

UFPR BCC CI212 2016-2— controle dos sgmtos


3

Controle em Processador Segmentado

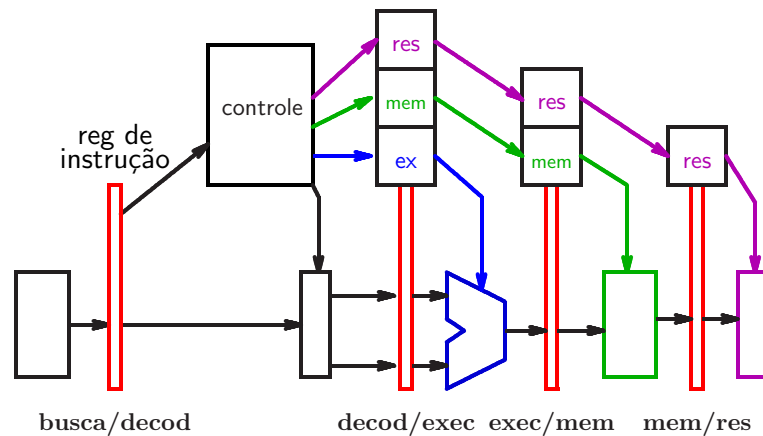Todos os sinais de controle são determinados na decodificação e mantidos nos **registradores** entre os estágios



Controle do Processador Segmentado

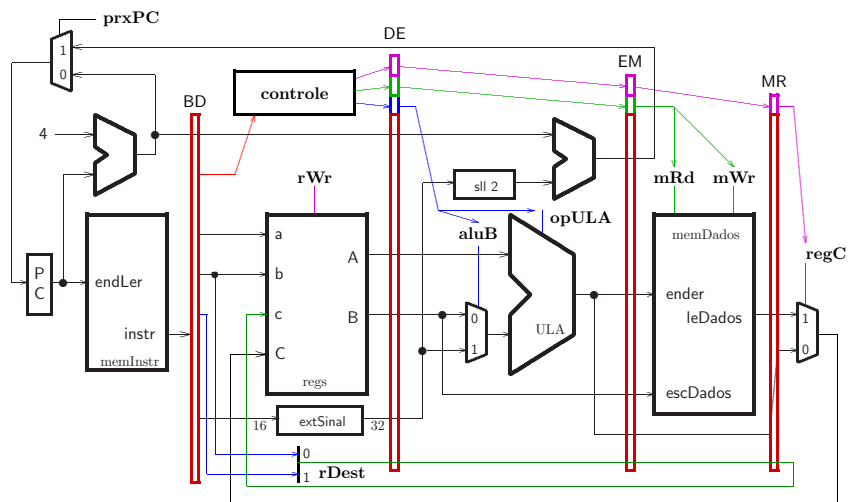

Modelo seqüencial de execução

Conjunto de instruções de processadores “comuns” define um **modelo seqüencial de execução**:

- cada instrução é completamente executada
- e altera o estado do processador
- antes do início da próxima instrução

Este modelo facilita muito a vida do programador!

Como programador em C pensa que cada comando executa?
`if(p == q) { x = y + z; t = w * z; }; a = b - c;`

Riscos em processadores segmentados

Riscos são condições que levam a comportamento incorreto se as medidas apropriadas não forem tomadas

- **riscos estruturais** structural hazards
 - ▷ quando duas instruções **diferentes** necessitam do **mesmo** recurso no **mesmo** ciclo
- **riscos com dados** data hazards
 - ▷ quando 2 instr **diferentes** usam **mesmo** local de armazenamento
 - ▷ resolução do risco deve garantir aparência de que instruções executaram na ordem seqüencial correta
- **riscos de controle** control hazards
 - ▷ quando uma instrução determina **quais** instruções serão executadas a seguir (desvios, saltos, funções)

Riscos com dados

Quando duas instruções **diferentes** usam **mesmo** local de armazenamento **data hazards**


Deve parecer que instruções executam na ordem seqüencial correta

i: $r1 \leftarrow r4 + r5$
j: $r2 \leftarrow r1 - r9$ *r1 foi produzido por i*
k: $r1 \leftarrow r6 \oplus r3$ *valor de r1 em i é sobre-escrito*
resultado de i;j;k é o mesmo que i;k;j ?

Convenção: **nome do risco** é a ordem do programa que **deve ser preservada pela implementação** (segmentada, superescalar)


Riscos com dados - RAW

 - Read-After-Write (RAW)
instr **j** tenta ler operando **r1** ANTES que instr **i** escreva resultado
- Risco decorre de uma **dependência de dados**, causada pela comunicação entre as duas instruções add e sub através de **r1**




Solução (parcial) simples para RAW

 
- Circuito de controle detecta risco, e então insere bolha:
 - atrasa instrução **j** até ocorrer escrita do resultado de **i**
 - * solução simples – segura instrução dependente na **busca** stall
 - * desempenho ruim por causa dos ciclos desperdiçados



 - **solução simples** pressupõe que, em cada ciclo, registradores são atualizados num semiciclo e são lidos no outro




Risco de dados: bloqueio

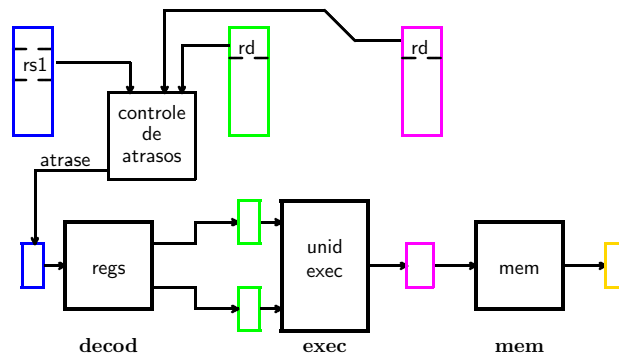

- Compara com estágios posteriores
 - ▷ `if (rs1(decod)==rd(exec) || rs1(decod)==rd(mem))`
 - { insere bolha } mesmo para rs2
 - ▷ todos conflitos são riscos? st não escreve reg, addi não lê reg

Risco de dados: adiantamento (i)

 
Ao invés de bloquear, adianta resultado para entradas da ULA:
 usa controle de atrasos para decidir se deve adiantar, e
 usa multiplexadores para escolher fonte do resultado.



Adiantamento = forwarding, bypassing, short-circuiting

Risco de dados: adiamento (ii)

Quem fornece r1 para instrução k?

 


Implementação **deve** satisfazer modelo seqüencial de execução senão, os clientes ficarão muito irritados...

Risco de dados: adiamento (iii)


Adiantamento para o estágio de memória

load seguido de store

 

Risco de dados: adiamento (iv)

 Adiantamento para o estágio de memória: load seguido por add



★ Risco deve ser detectado por hardware e bolha inserida
 → desempenho cai por causa da bolha


stall

★ Compilador deve tentar preencher bolha com instrução “boa”
 load delay slot introduzido no conj de instr MIPS-I
 e eliminado do Cdl MIPS-II por que foi eliminado?

Adiantamento – implementação

- Adiantamento nas linhas de dependência para trás no tempo
 - ▷ estágio EXEC produz resultado de instr de ULA ou ender efetivo
 - ▷ estágio MEM produz resultado de $1w$
- Adianta para **entradas da ULA** valor **na saída de qualquer registrador de segmento** e não somente do reg. DE:
 - * adiciona multiplexadores nas entradas da ULA para passar **rd** para as entradas **rs** e **rt** da ULA
 - 0: entrada normal (registrador DE)
 - 2: adianta da instrução anterior (registrador EM)
 - 1: adianta de duas instruções atrás (registrador MR)
 - * circuito adicional de controle
- permite execução sem bolhas, mesmo com dependências de dados
 - ↪ exceto no uso do valor do `load...`

Adiantamento - circuito completo

 

Controle de Adiantamento (1/4)

- Risco EX/MEM:
 - * Lembre que o núm do reg de destino (**Rd**) viaja junto com a instrução
 - * **rd** é registrador destino **rd** ou **rt**
 - * **rs** é o número do registrador **rs**
 - * **rt** é o número do registrador **rt**
 - * **fwdA**, **fwdB** controlam os multiplexadores
 - if (**EM.rd** == **DE.rs**) **fwdA** = 2 anterior
 - if (**EM.rd** == **DE.rt**) **fwdB** = 2
- risco MEM/RES:
 - if (**MR.rd** == **DE.rs**) **fwdA** = 1 2 antes
 - if (**EM.rd** == **DE.rt**) **fwdB** = 1
- O que está errado no controle?
 - Quando pode adiantar indevidamente?
 - Quais seqüências de instruções revelariam o erro?

Controle de Adiantamento (2/4)

- Risco EX/MEM:


```
if ( EM.regWR
    and ( EM.rd == DE.rs ) )
    fwdA = 2
```

se instr escreve anterior

O MESMO PARA fwdB
- risco MEM/RES:


```
if ( MR.regWR
    and ( MR.rd == DE.rs ) )
    fwdA = 1
```

se instr escreve 2 antes

O MESMO PARA fwdB
- O que está errado no controle?

Quando pode adiantar indevidamente?

Quais seqüências de instruções revelariam o erro?

Controle de Adiantamento (3/4)

- Risco EX/MEM:


```
if ( EM.regWR
    and ( EM.rd != 0 )
    and ( EM.rd == DE.rs ) )
    fwdA = 2
```

se instr escreve dest não é \$r0 anterior


O MESMO PARA fwdB
- risco MEM/RES:


```
if ( MR.regWR
    and ( MR.rd != 0 )
    and ( MR.rd == DE.rs ) )
    fwdA = 1
```

se instr escreve dest não é \$r0 2 antes

O MESMO PARA fwdB
- O que está errado no controle?

Lembre do modelo seqüencial

 

Adiantamento deve entregar resultado mais recente,
que é o da instrução j

Controle de Adiantamento (4/4)

- risco MEM/RES:


if (MR.regWR	se instr escreve
and (MR.rd != 0)	dest não é \$r0
and (MR.rd == DE.rs)	anterior
and (EM.rd != DE.rs ~EM.regWR)	+ novo
fwdA = 1	

O MESMO PARA fwdB

- adiante


SE esta instrução escreve	
E não escreve em \$r0	
E reg destino da anterior é igual ao fonte desta	(+velha)
E (registrador "no meio" não é o destino	
ou instrução não escreve registrador)	

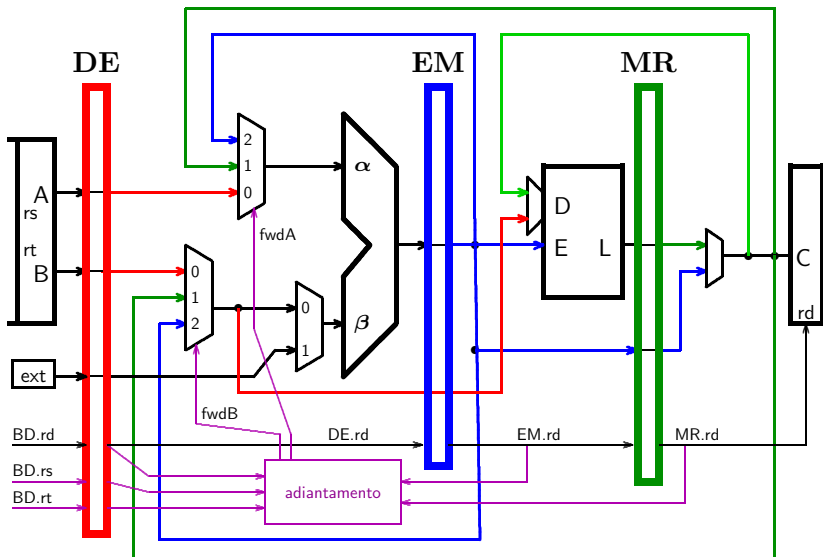Adiantamento - circuito completo + controle



Risco com uso do resultado do LD

 - i: $r1 \leftarrow M(r6+100)$
 j: nop
 k: $r3 \leftarrow r2+r1$ $r3 \leftarrow r2+r1$ $r1 \leftarrow M(r6+100)$



Risco com uso do resultado do LD

- DECOD deve detectar risco entre LD e usos do seu resultado


```
if ( DE.memRD
    and ( ( DE.rt == BD.rs )
        or ( DE.rt == BD.rt ) ) )
    bloqueia_DE                segura segmentos
```
- segura segmentos
SE instrução em EXEC lê memória
E LD em EXEC produz operando da instr em DECOD
- depois deste ciclo parado,
lógica de adiamento resolve os demais riscos

Circuito de controle de bloqueios

Além de detectar os riscos, implementação de bloqueios/*stalls* deve:

- impedir que instruções em BUSCA e DECOD avancem
→ mantém os conteúdos do PC e do registrador BD
re-executa a mesma instrução, sem que ela altere estado
 - * desativar os sinais de controle (muda para 0) nos campos de controle dos estágios EXEC, MEM e RES
 - * circuito detector de riscos controla MUX que seleciona entre valores de controle e 0s
 - * pressupõe que 0s são valores inócuos → nada muda
esta instrução não altera o estado da computação
- instruções nos demais estágios (EX, MEM, RES) completam normalmente


Circuito de controle de bloqueios

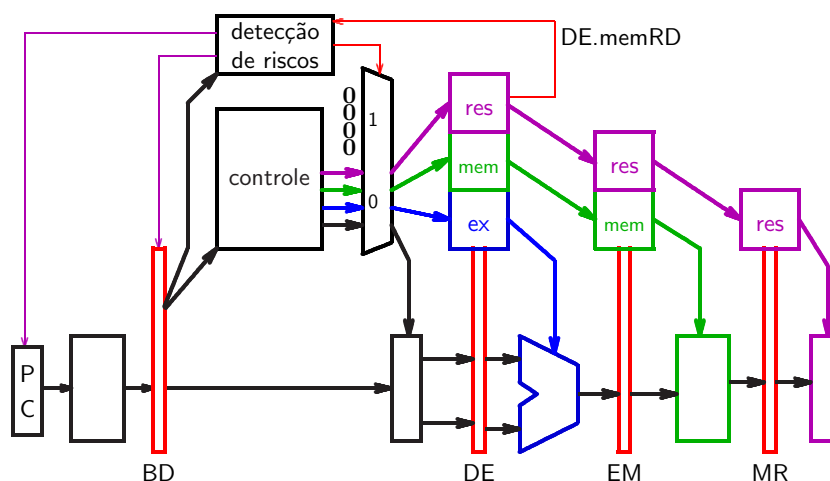

Risco com LD seguido de ST

Nas cópias memória-memória (LD;ST) pode adiantar saída do registrador MR para a entrada da memória
→ necessita circuito de adiantamento para estágio de memória

 i: $r1 \leftarrow M(r5+100)$
j: $M(r6+200) \leftarrow r1$



Esta é uma operação comum: **cópia de um endereço para outro**

É necessário adiantar os endereços efetivos?


Cuidados especiais com $p = *p$; $*p = *p$; $*p = p$;

Falta alguma coisa?

addu r5, ...
sw r5, ...

addu r5, ...
subu r6, ...
sw r5, ...

 Necessita caminho para adiantamento da saída da ULA para entrada de dados da memória.



Resumo (i)

Modelo seqüencial de execução

Conjunto de instruções de processadores “comuns” define um **modelo seqüencial de execução**:

- cada instrução é completamente executada
- e altera o estado do processador
- antes do início da próxima instrução

programador considera que cada comando C executa atômicamente
isso não é verdade com segmentação!

bolhas reduzem o paralelismo ~> serializam a computação

Resumo (ii)

- Dependências de dados resolvidas com adiantamento (quase sempre)
- Deve garantir que instruções anteriores escreverão resultado, destino é mesmo que fonte, e instrução anterior não tem prioridade
- Acrescentar circuito de adiantamento onde pode-se adiantar → força bloqueio se precisa esperar por resultado estágio EXEC, MEM para store, DECOD para desvio
- LOADs necessitam parada porque sobrepõem EXEC com MEM desvios podem necessitar de parada também stall=parada
- Próxima aula: riscos de controle e previsão de desvios.
- **Exercício:** Desenhe, numa folha A3 quadriculada, o circuito completo do processador segmentado, incluindo todos os circuitos mostrados nos slides 5 e 23.